# **RELATÓRIO Prática 2**

NOME: Luis Henrique Ponciano dos Santos NUSP: 155777660

NOME: Gabriel Araújo NUSP: 14571376

NOME: Gabriel Demba NUSP: 15618344

### Parte 1: Contador de 8 Bits

# Visão geral

- Função: Implementar um contador de 8 bits que divide a contagem em dois nibbles para exibição em displays de 7 segmentos.
- Operações: Cada bit do contador é armazenado em flip-flops tipo T, interconectados com portas AND para controlar a ativação dos próximos estágios.

# Descrição do código

O contador é composto por oito flip-flops tipo T conectados em cascata. Cada flip-flop recebe um sinal de habilitação baseado no estado do flip-flop anterior. Os resultados são divididos em nibbles alto e baixo, que são decodificados para exibição em dois displays de 7 segmentos.

#### Simulações

- O funcionamento do contador foi validado para entradas de clock e sinais de reset.
- Observações: A contagem é exibida corretamente nos displays de 7 segmentos.

# Parte 2: Contador com 4 Displays de 7 Segmentos

#### Visão geral

- Função: Implementar um contador de 16 bits com exibição do valor em 4 displays de 7 segmentos.

# Descrição do código

O contador de 16 bits utiliza flip-flops para armazenar os valores binários. O valor do contador é incrementado em cada borda de subida do clock, e a saída é dividida em 4 nibbles, que são decodificados para exibição nos displays de 7 segmentos.

# Simulações

- O contador foi simulado e exibiu os valores corretamente nos 4 displays.
- Resultados: A contagem incrementa corretamente e os sinais de reset funcionam como esperado.

# Relatório - Parte 3

# Descrição do Projeto

O módulo **Part3** implementa um contador de 16 bits que utiliza um clock de 1 segundo para gerar pulsos e controlar a contagem. O valor do contador é dividido em 4 nibbles, os quais são exibidos em displays de 7 segmentos. Além disso, há a funcionalidade de ativar um LED quando o contador atinge o valor 30.

# Arquitetura do Código

O design utiliza os seguintes componentes e funcionalidades principais:

#### 1. Divisor de Clock:

- Um componente denominado Clock\_Divider\_1s foi utilizado para reduzir o clock de entrada de 50 MHz para pulsos de 1 segundo.
- Esse clock gerado controla as operações do contador, garantindo a precisão na contagem.

#### 2. Contador:

- Um contador de 16 bits (Q) foi implementado usando operações aritméticas fornecidas pelo pacote IEEE.NUMERIC\_STD.
- O contador é resetado pelo sinal clear e é incrementado no pulso ascendente do clock de 1 segundo, desde que o sinal enable esteja ativo.

## 3. Divisão de Nibbles:

- O valor de 16 bits do contador é dividido em quatro nibbles de 4 bits:
  - nibble1 representa o valor menos significativo.
  - nibble4 representa o valor mais significativo.

### 4. Displays de 7 Segmentos:

- Quatro componentes display foram instanciados para converter cada nibble em sinais para os displays.
- Cada nibble foi conectado aos displays correspondentes (seg1, seg2, seg3, seg4).

## 5. **LED de Saída**:

 Um processo adicional controla o LED, que é ativado quando o contador atinge o valor 30 e apagado para outros valores.

### Relatório - Parte 4

#### Descrição do Projeto

O módulo **Part4** implementa um sistema para exibir a palavra "dE0" de forma rotativa em quatro displays de 7 segmentos. A rotação dos caracteres é controlada por um contador de posição que utiliza um clock dividido para gerar pulsos de 1 segundo.

# Arquitetura do Código

O design faz uso dos seguintes componentes principais:

#### 1. Divisor de Clock:

- Um componente clock\_divider é utilizado para gerar pulsos de 1 segundo a partir do clock de entrada.
- Este pulso controla a atualização do contador de posições.

# 2. Contador de Posição:

- O componente position\_counter é responsável por alternar entre as quatro posições possíveis (representadas por dois bits).
- Cada posição determina como os caracteres serão exibidos nos displays.

### 3. Caracteres da Palavra "dE0":

 Os caracteres "d", "E" e "0" são codificados em formato binário (char0, char1, char2), enquanto a quarta posição exibe um espaço em branco ("0000").

# 4. Displays de 7 Segmentos:

- A função get\_segment\_value converte os valores binários dos caracteres em sinais compatíveis com os displays de 7 segmentos.
- Os quatro displays (seg0, seg1, seg2, seg3) exibem os caracteres conforme a posição atual do contador.

### 5. Rotação dos Caracteres:

 A rotação é implementada utilizando um processo que verifica o valor do contador de posição (pos) e distribui os caracteres nos displays de acordo com as combinações possíveis.

# Relatório - Parte 5

O código para parte5 é uma extensão lógica da parte anterior, utilizando um contador de posição de 3 bits para permitir a rotação de até 6 displays de 7 segmentos. O objetivo é exibir a palavra "dE01" nos displays, com rotação cíclica em diferentes posições.

Aqui estão algumas observações e explicações detalhadas sobre o funcionamento do código:

# **Principais Componentes**

# 1. Divisor de Clock (clock\_divider):

Gera um pulso a cada segundo para controlar a atualização dos displays.

# 2. Contador de Posição (position\_counter):

• Contador de 3 bits que determina a posição atual de exibição.

# 3. Função get\_segment\_value:

 Converte os valores binários de caracteres (como "d", "E", "0", "1") no formato compatível com displays de 7 segmentos.

# **Características Adicionais**

### • Exibição de "dE01":

- Os caracteres são codificados como char0, char1, chard e chare.
- Um valor adicional charnulo ("1111111") é usado para representar o estado apagado do display.

# Processo de Rotação:

- Dependendo do valor do contador pos, a sequência "dE01" é exibida de forma rotativa pelos 6 displays. Por exemplo:
  - Quando pos = "000", os primeiros 4 caracteres s\u00e3o exibidos nos displays iniciais (seg0 a seg3), com os displays restantes apagados.
  - Quando pos = "001", os caracteres s\(\tilde{a}\) deslocados para os pr\(\tilde{x}\) imos displays, mantendo o comportamento rotativo.